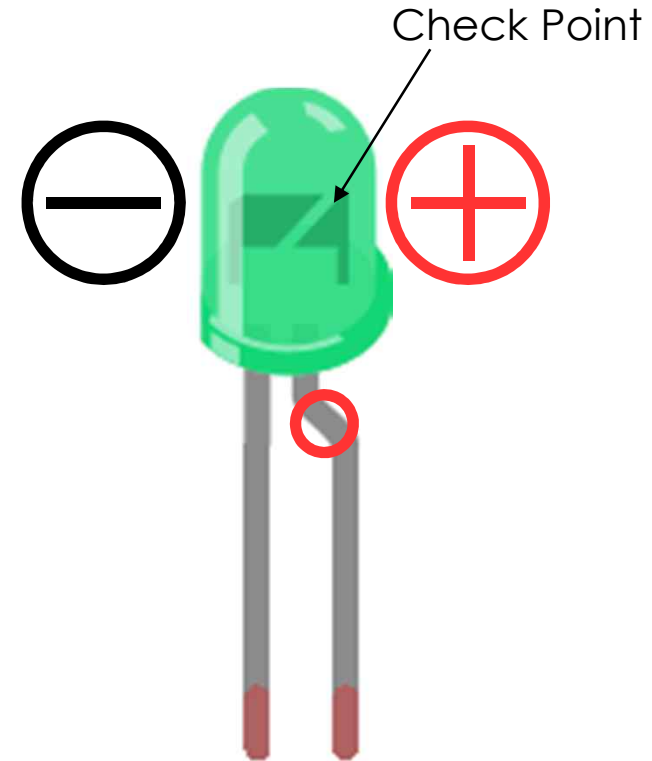


다이오드 회로 연결


저항과 다이오드

흑 갈 적 등 황 록 청 자 회 백
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




fritzing

회로연결 - 다이오드 연결

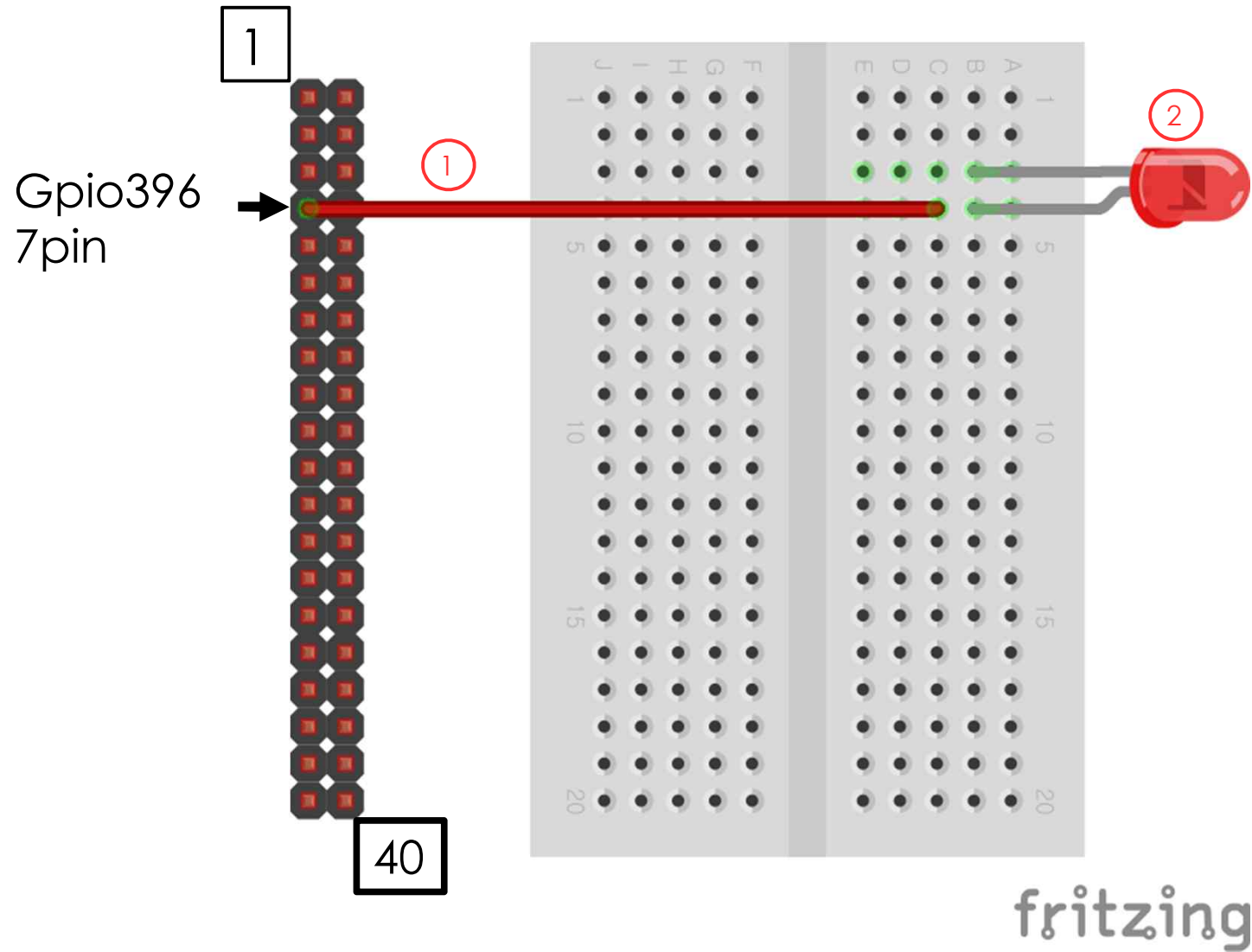


회로연결 - 저항 연결

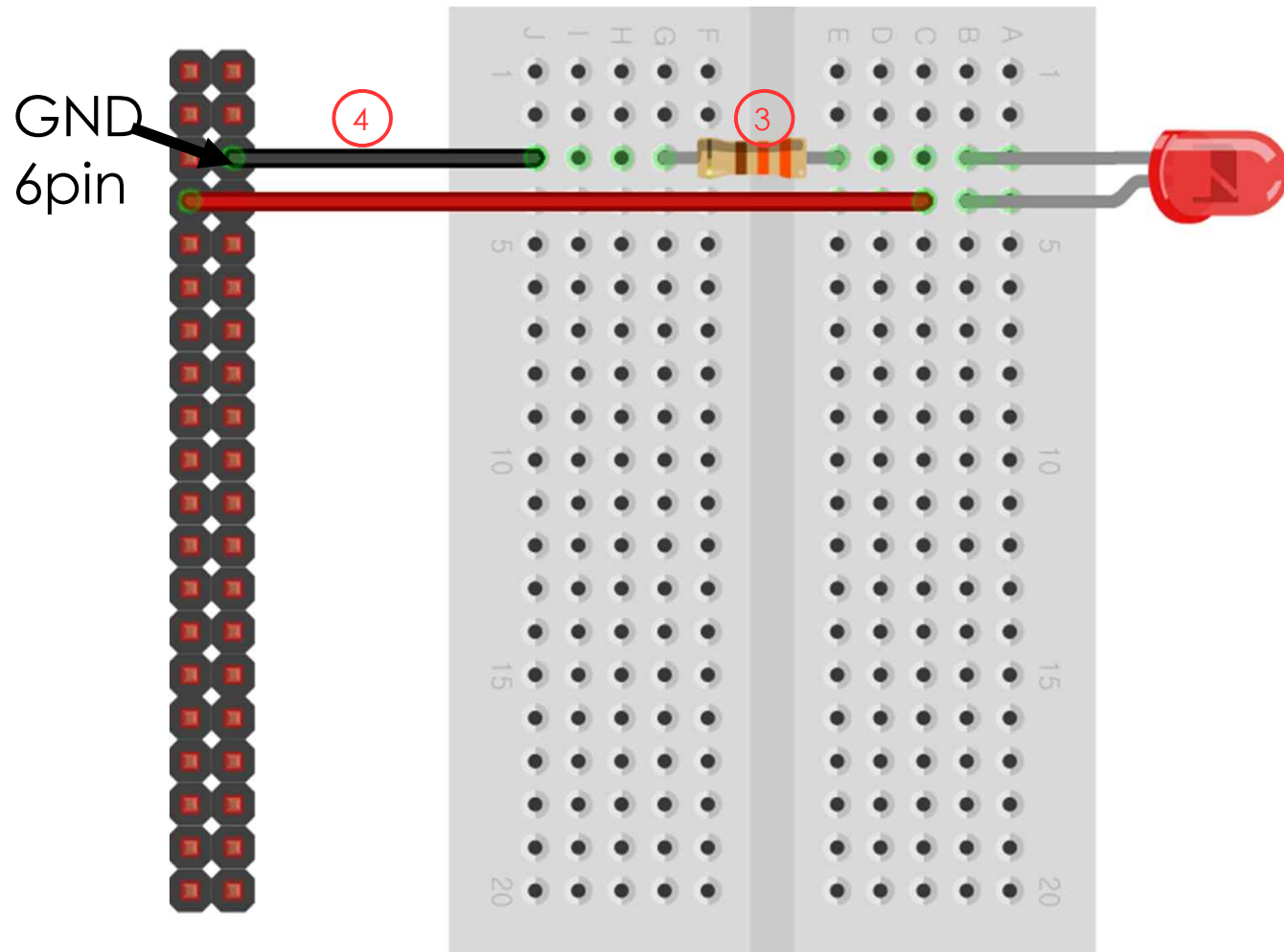


fritzing

회로연결 - 다이오드 연결

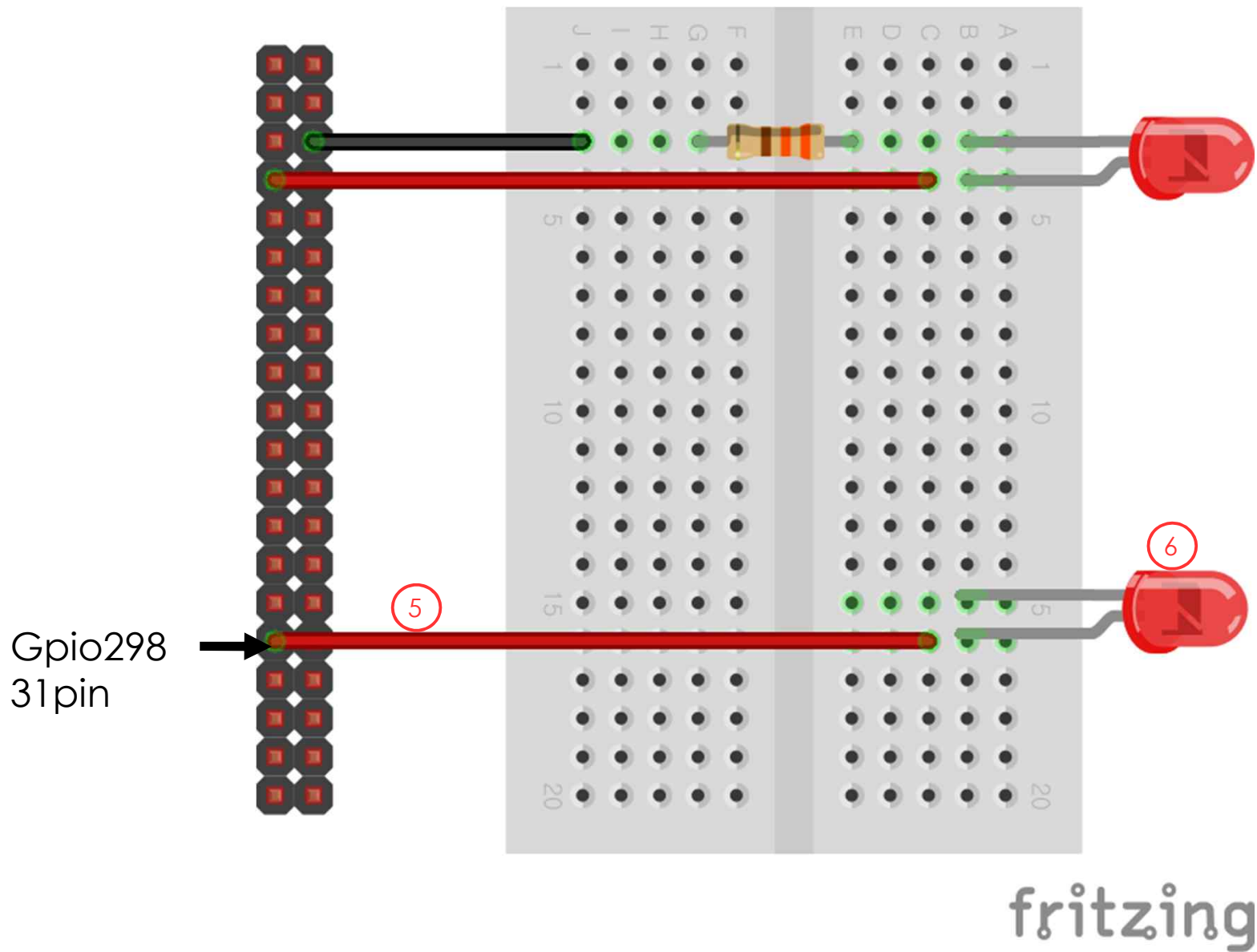

회로연결 - 저항 연결

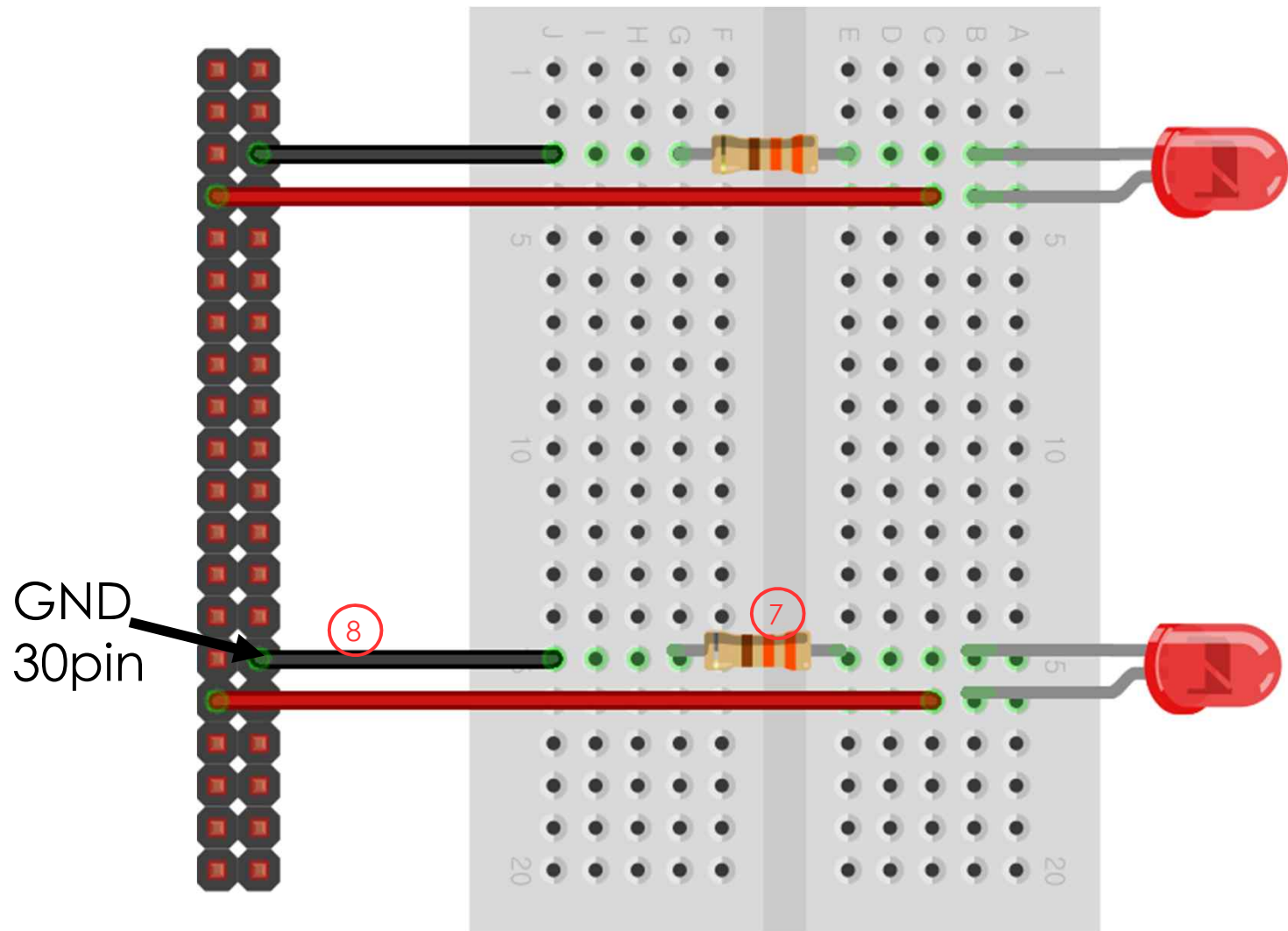

fritzing